

# **Mekatronika**

## **Modul 3**

### **Unijunction Transistor (UJT)**

#### **Hasil Pembelajaran :**

*Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan karakteristik dari Unijunction Transistor (UJT)*

#### **Tujuan**

Bagian ini memberikan informasi mengenai karakteristik dan penerapan Unijunction Transistor (UJT)


#### **3.1 Pendahuluan**

Unijunction Transistor (UJT) adalah piranti elektronik yang tidak mempunyai elektroda kolektor sebagaimana transistor bipolar ataupun dioda rectifier, dan sebagai penggantinya ditambahkan sebuah elektoda basis sehingga piranti ini mempunyai dua basis dan sebuah emitter.

### 3.2 Unijunction Transistor (UJT)

UJT atau transistor sambungan tunggal adalah suatu komponen aktif yang banyak digunakan untuk menghasilkan isyarat pulsa. Pulsa ini digunakan untuk kontrol pada instrumentasi.


Susunan UJT ditunjukkan pada gambar berikut :

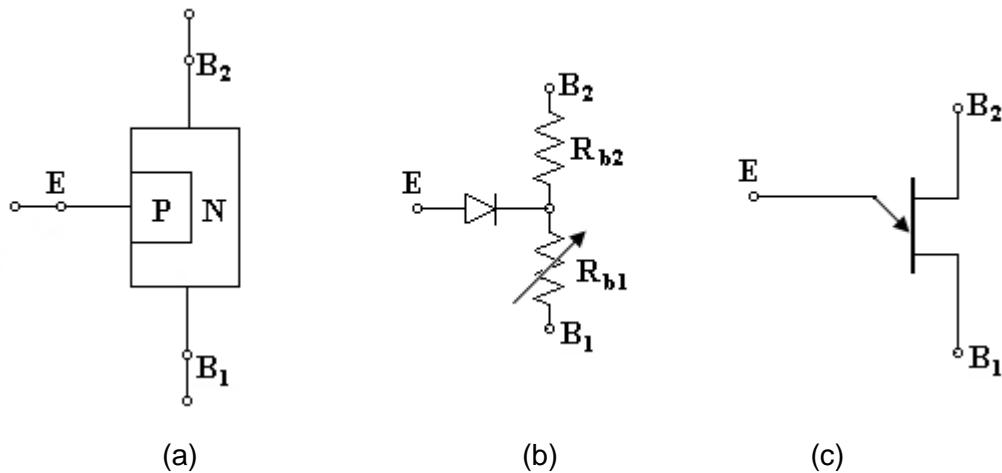

Gambar 3.1. UJT

- (a) Struktur UJT
- (b) Rangkaian setara
- (c) Lambang UJT

Pada gambar 3.19 (b) hambatan  $R_{b1}$  dan  $R_{b2}$  adalah hambatan setara di dalam UJT. Hambatan  $R_{b1}$  dinyatakan variable oleh karena nilainya berubah dengan arus emitor  $I_E$ . Karakteristik UJT dapat diuji dengan menggunakan rangkaian pada gambar 3.2.

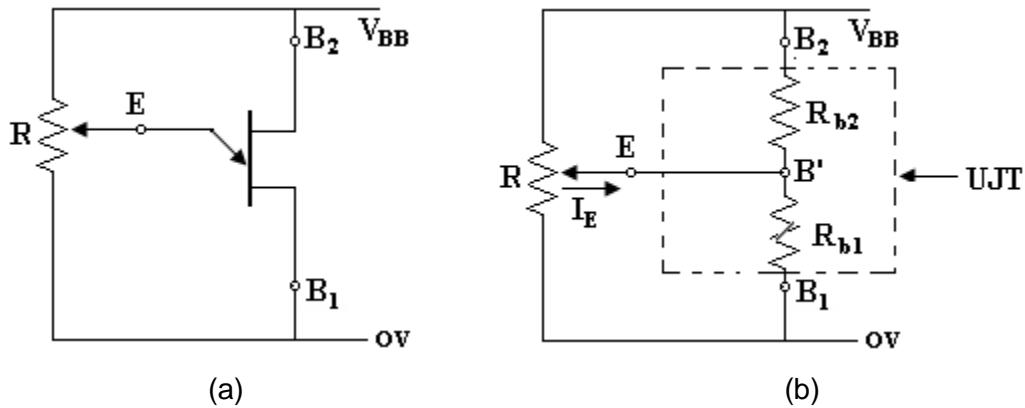

Gambar 3-2 : (a) Rangkaian untuk menguji UJT

(b) Rangkaian setara

Jika dioda D ada dalam keadaan tegangan mundur, arus  $I_E \approx 0$  dan hambatan  $R_{b1}$  mempunyai nilai maksimum. Hambatan  $R_{b1}$  menyatakan nilai maksimum ini.

Hambatan basis adalah  $R_{b1} + R_{b2}$  dan dinyatakan sebagai  $R_{BB}$ . Parameter UJT yang sering digunakan orang adalah yang disebut *nisbah hambatan basis intrinsic (intrinsic stand-off ratio)*, yaitu :

$$\eta = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}}$$

$$\eta = \frac{R_{b1}}{R_{BB}}$$

Jika arus emitor  $I_E = 0$ , maka :

$$V_{B'} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{BB}$$

$$V_{B'} = \eta \cdot V_{BB}$$


Pada keadaan ini tegangan pada emitor :

$$V_{EO} \cong V_B + 0,6 \text{ V} = \eta V_{BB} + 0,6 \text{ V}$$

Dengan mengatur posisi pengusap pada pengusap pada potensiometer  $R_V$  tegangan  $V_E$  dapat diubah. Jika  $V_E > V_{EO}$ , dioda D mendapat tegangan maju.

Akibatnya emitor akan memancarkan lubang ke dalam basis. Lubang ini ditolak oleh basis  $B_2$  yang mempunyai potensial positif, dan lubang akan ter dorong masuk ke basis  $B_1$ . Oleh karena jumlah muatan bebas dalam basis  $B_1$  bertambah maka konduktivitas akan naik, atau hambatan  $R_{b1}$  akan turun sedemikian rupa sehingga dengan kenaikan arus emitor  $I_E$  tegangan emitor  $V_E$  akan turun. Daerah nilai  $I_E$  ini yang tegangannya  $V_E$  turun jika arus  $I_E$  naik disebut daerah hambatan negatif. Selanjutnya kenaikan arus emitor  $I_E$  dengan  $V_E$  akan bertambah sedikit. Daerah nilai arus ini disebut *daerah penjenuhan*.

Ciri UJT biasanya dinyatakan oleh grafik antara  $V_{BE}$  dan  $I_E$  seperti pada gambar 3-3 (a).

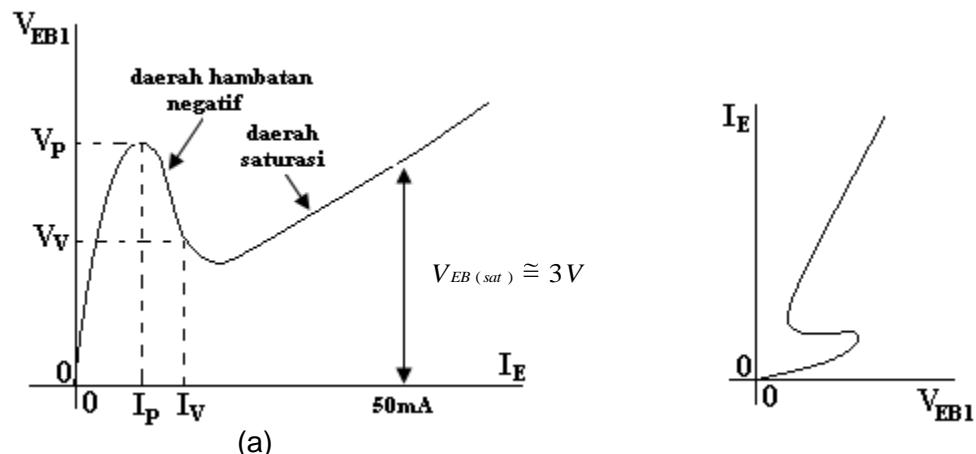

Gambar 3-3. (a) UJT

(b) Ciri UJT dilukiskan dengan sumbu tegak menyatakan arus  $I_E$

Jika sumbu  $I_E$  kita pasangkan vertikal lengkung, ciri UJT ini tampak mirip dengan lengkung ciri dioda dengan keadaan tegangan maju. Arus  $I_P$  disebut arus puncak dan menyatakan arus emitor yang diperlukan untuk membuat agar UJT berkonduksi. Arus  $I_V$  disebut *arus lembah*, yang menyatakan akhir daripada daerah hambatan negatif.


Hambatan  $R_b$ , untuk daerah saturasi sekitar 50 ohm.

Rangkaian untuk osilator relaksasi menggunakan UJT ditunjukkan pada gambar 3-4.

Pada mulanya kapasitor  $C_T$  diisi muatan melalui  $R_T$ . Setelah  $V_E$  melebihi


$$V_{EO} = V_{B1} + \eta V_{B2B1} + 0.6 \text{ V}$$

Maka UJT akan berkonduksi. Hambatan  $V_{EB}$  menjadi amat kecil sehingga arus akan mengalir dari  $V_{BB}$ . Akibatnya pada titik B1 dan B2 akan terjadi denyut seperti pada gambar 3-4. Pada kapasitor akan terjadi isyarat berupa gigi gergaji eksponensial oleh karena pengisian dan pengosongan kapasitor.

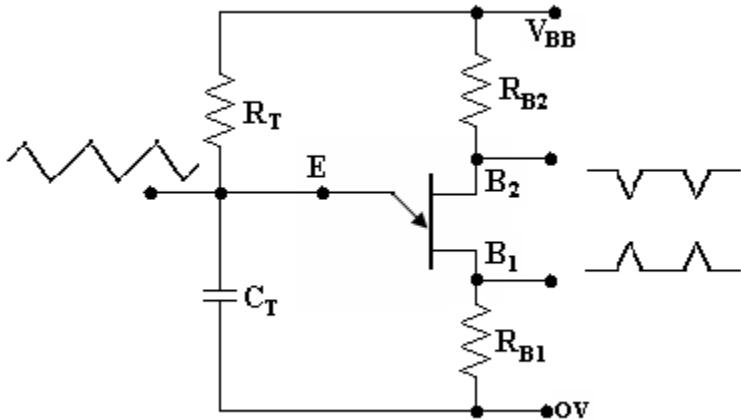

Gambar 3-4. Osilator relaksasi dengan UJT

Jika kita menginginkan isyarat berupa gigi gergaji linier, kapasitor  $C_T$  kita isi muatan dengan menggunakan sumber arus tetap, seperti ditunjukkan pada gambar 3-5.

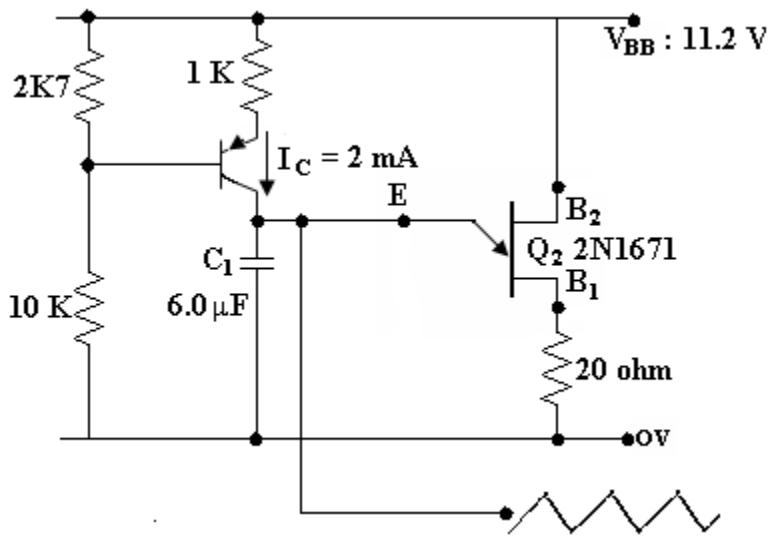

Gambar 3-5. Cara untuk memperoleh isyarat keluaran linier

UJT banyak digunakan untuk mengatur SCR dan TRIAC, yaitu komponen semikonduktor yang berfungsi seperti tiristor dengan menggunakan pulsa yang dihasilkan oleh basis pada UJT.

### **3.3 Latihan Soal**

1. Gambarkan kurva karakteristik antara tegangan dan arus pada percobaan UJT?
2. Berapa nilai tegangan  $V_E$  dan nilai arus  $I_E$  pada saat UJT dalam keadaan *On*?
3. Berapa nilai tegangan  $V_E$  dan nilai arus  $I_E$  pada saat UJT dalam keadaan *Off*?