

RANGKAIAN PENGUAT COMON EMITOR

Tujuan : 1. Menentukan titik kerja Q ditengah garis beban (dc)

2. Mengamati besarnya penguatan (ac)

Alat dan bahan yang digunakan

1. Transistor NPN satu buah
2. Potensiometer ($P = 100 \text{ k}\Omega$)
3. Resistor { $R_E = 0,5 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ }
4. Kapasitor ($C = 0,1 \mu\text{F}$) dua buah
5. Breadboard
6. Osiloskop
7. Sumber Isyarat (Audio Generator)
8. Voltmeter DC dua buah
9. Miliampermeter DC dua buah
10. Power Supply $V = 10 \text{ Volt}$
11. Kabel konduktor secukupnya

Teori

Rangkaian penguat Comon Emitter adalah rangkaian yang digunakan untuk memperbesar isyarat masukan(ac) menjadi lebih besar, Agar penguatan dikeluaran tidak cacat maka transistor pada rangkaian haruslah memiliki titik kerja Q ditengah garis beban, Titik kerja ini dapat dipenuhi bila $V_{KE} = 0,5 \text{ VKK}$ secara (dc). seperti pada gambar 1

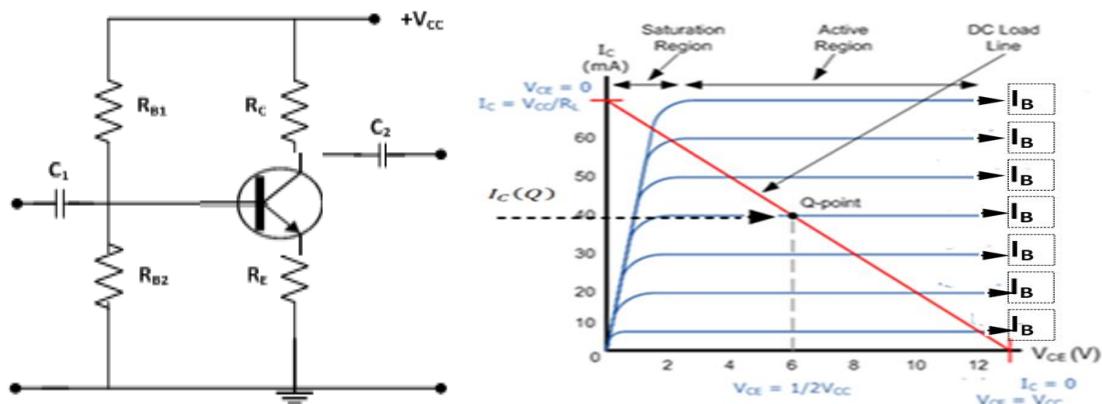


Figure 1

Prosedur Kerja

- Set rangkaian seperti pada gambar 2 dibawah ini

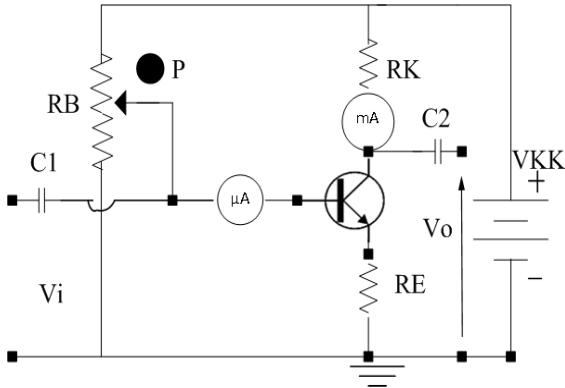


Figure 2

Atur potensiometr agar $V_{KE} = 0.5 \text{ VKK}$ kean kelmudian catat harga arus basi dan arus kolektor

- Bilamana $V_{KE} = 0.5 \text{ VKK}$ telah dipenuhi, kemudian masukan sumber isyarat 2Vpp pada rangkaian gambar 2 dan amati bentuk keluarannya , lihat gambar 3 dibawah ini

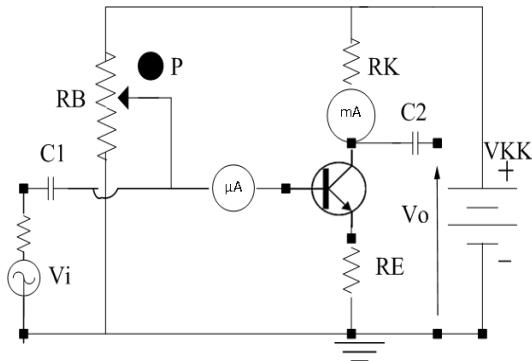


Figure 3

Tugas Laporan

(Tuliskan mulai dari judul sampai kesimpulan)

Tugas awal

- Jelaskan syarat apa yang harus denuhi bahwa rangkaian penguat emitor dapat bekerja
- Jelaskan perbedaan daerah saturasi, aktif dan cut-off pada rangkaian penguat Comon emitor tsb
- Tuliskan persamaan karakteristik masukan dan keluaran dari rangkaian penguat comon emitor

