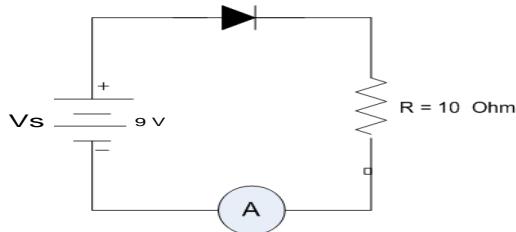


1). Apabila dioda penyuarah dalam rangkaian dari Silikon ($V_D = 0,7 \text{ V}$)

dan hambatan dalam Ampermeter diabaikan, maka :

- a). berapa daya disipasi minimal hambtan R agar komponen tidak rusak?
- b) Jika rangkaian menggunakan diode 0,5 Ampere, apa yang terjadi ? jelaskan!
- c).Jika letak arah diode dibalik, apa yang terjadi dalam rangkaian?
- d).Jika sumber tegangan dc 9 V diganti dengan ac sinusoida 10 Vpp , berapa nilai tegangan di hambatan R bila diukur dengan osiloskop dan Volt meter dc?



Gambar 1

2.) Dengan merangkai 2 buah dioda penyuarah dan hambatan R pada trafo CT seperti pada

Gambar 2 dibawah

- a.) Lukis bentuk gelombang dititik A dan titik B, Berapa tegangan maksimum pada kedua titik
- b.) Berapa besar arus dc pad a R jika dipasang $R = 1 \text{ KOhm}$? (jika diukur Ampermeter dc)
- c.) Bila kapasitor $1000 \mu\text{F}/16\text{V}$ dipasang parallel dengan R, berapa tegangan searah(dc) dan tegangan riak di titik B? Apa nama jenis rangkaian dc!

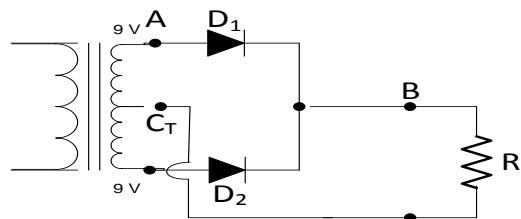


Figure 2

3.) Jika $V_{KK} = 10$ Volt, $R_K = 15 \text{ k}\Omega$, $\beta = 100$ dan transistor germanium ($V_{BE} = 0,7$ Volt)

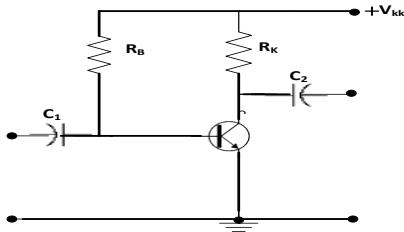


Figure 3

- Gambarkan arah I_B , i_C , i_E dalam rangkaian dan lukis kurva lengkung cirri static masukan untuk $V_{CE} = 0$ Volt
- Hitung R_B pada titik kerja transistor optimal(q) !
- Lukis garis beban dan titik kerja rangkaian pada titik optimal(q), apa yang akan terjadi Jelaskan!
- Apa nama jenis rangkaian tersebut dan jelaskan fungsinya ! serta apa fungsi c_1 dan c_2 pada rangkian diatas
- Jelaskan apa yang disebut daerah Cut off, saturasi dan aktif pada rangkaian diatas

4

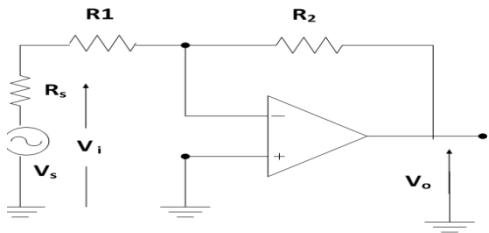


Figure 4

- Diberikan pada gambar 4 diatas, $R_s = 10 \text{ k}\Omega$, tegangan isyarat (V_s) = 10 m Vpp, $R_1 = 40 \text{ K}\Omega$ dan $R_2 = 400 \text{ k}\Omega$ tentukan tegangan isyarat keluaran(V_o).
- Apa yang harus anda lakukan jika rangkaian diatas dapat dibuat menjadi rangkaian diferensiator dan integrator (gambarkan rangkaianya).