

OSILASI ELEKTROMAGNETIK & ARUS BOLAK-BALIK


Last Time

Induktansi Diri

Induktansi Diri

Menghitung:

$$L = N\Phi/I$$

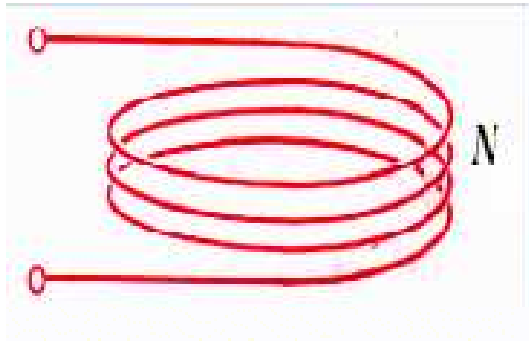



1. Asumsikan arus I mengalir
2. Hitung B akibat adanya I tersebut
3. Hitung fluks akibat adanya B tersebut
4. Hitung induktansi dirinya

Efek: GGL balik:

$$\mathcal{E} \equiv -L \frac{dI}{dt}$$

Induktor tidak menyukai perubahan, tetapi menyukai keadaan stabil (steady). Kebalikan Kapasitor!

Rangkaian LR

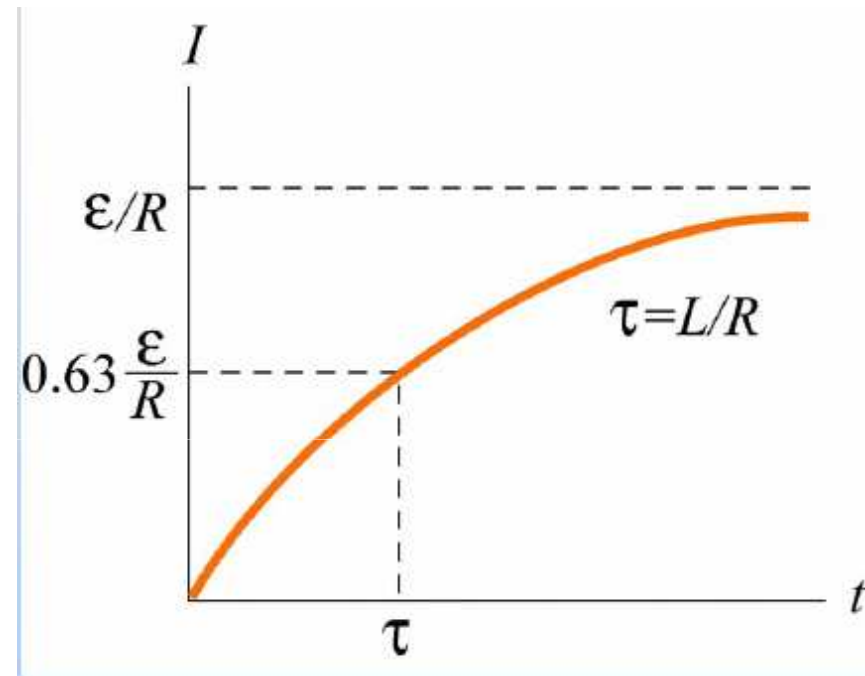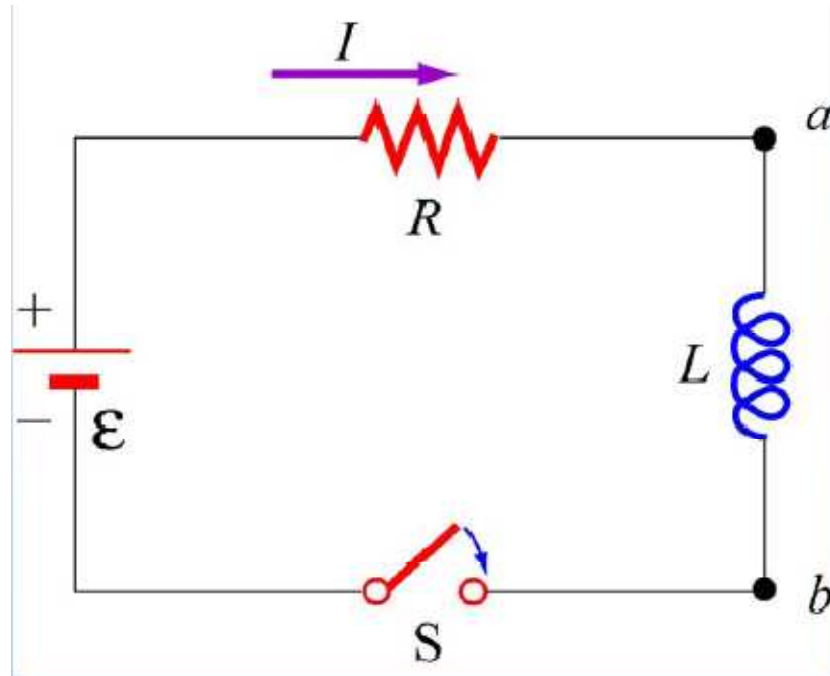


$t=0^+$: Arus mencoba untuk berubah. Induktor bekerja sekeras mungkin untuk menghentikannya

$t=\infty$: Arus stabil (steady). Induktor tidak berpengaruh.

Rangkaian LC
Massa pada sebuah Pegas:
Gerak Harmonik Sederhana

Massa pada Pegas

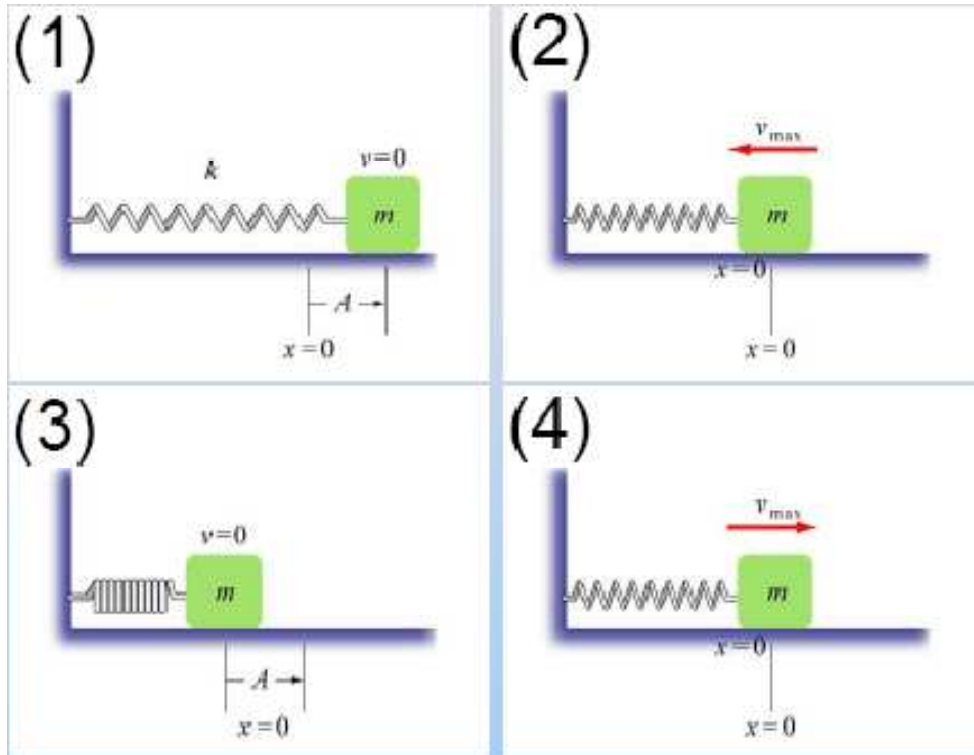

Gerakan seperti apa?

$$F = -kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$

GHS

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \phi)$$


x_0 : Amplitudo gerak

ϕ : Fase

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} =$$

Frekuensi Sudut


Massa pada Pegas : Energi

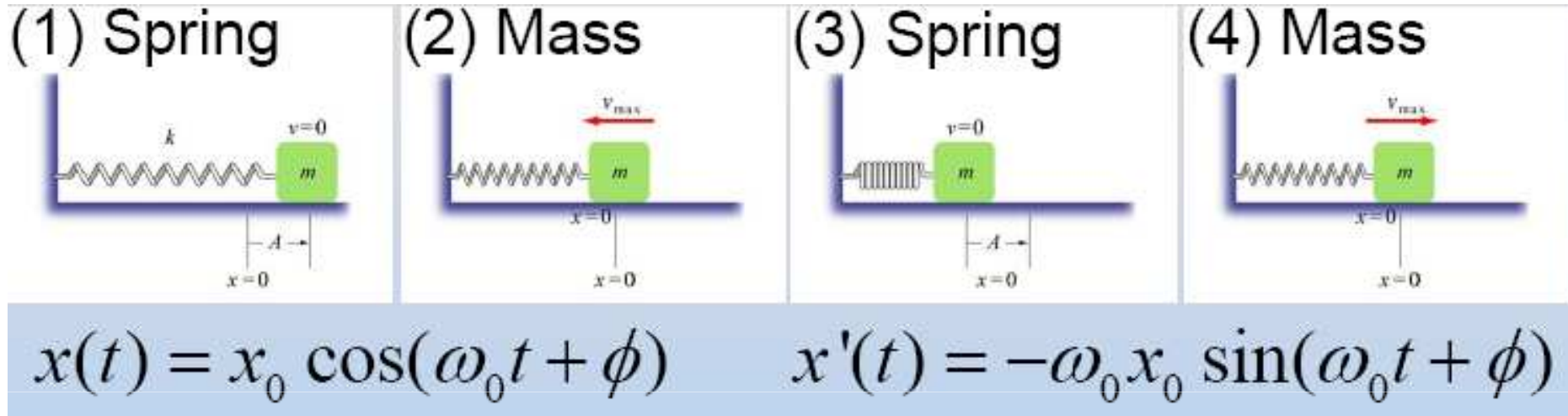

Energi: 2 bagian: (Massa) Kinetik dan (Pegas) Potensial

$$K = \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 \sin^2 (\omega_0 t + \phi)$$
$$U_s = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 \cos^2 (\omega_0 t + \phi)$$

Gerak Harmonik Sederhana

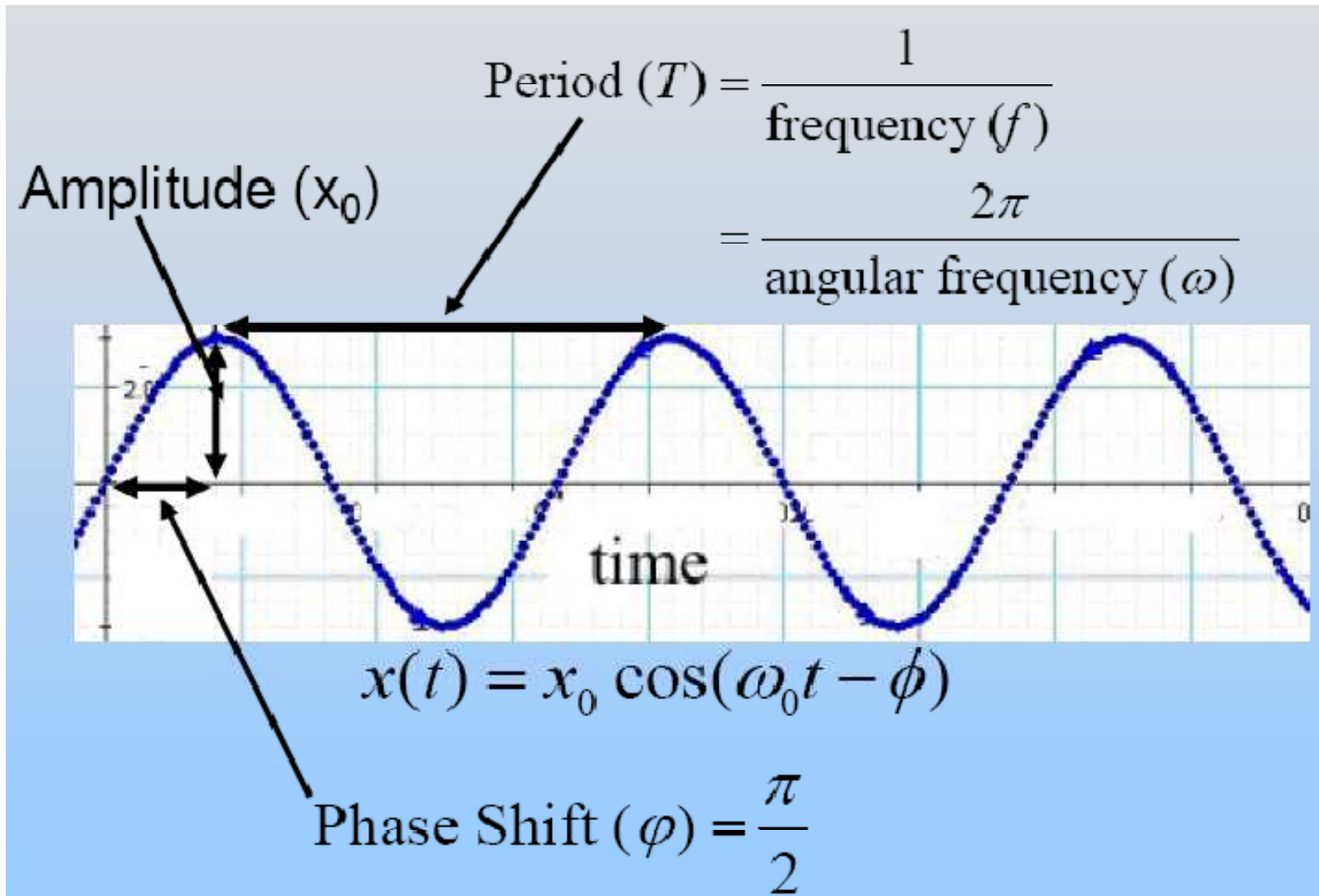

Analog Listrik: Rangkaian LC

Analog: LC Circuit

Massa tidak menyukai percepatan

Energi Kinetik diasosiasikan dengan gerak

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} = m \frac{d^2 x}{dt^2}; \quad E = \frac{1}{2} mv^2$$

Induktor tidak menyukai perubahan arus

Energi diasosiasikan dengan arus

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{d^2 q}{dt^2}; \quad E = \frac{1}{2} LI^2$$

Analog: Rangkaian LC

Pegas tidak suka ditekan/ditarik

Energi Potensial diasosiasikan dengan tarikan

$$F = -kx; \quad E = \frac{1}{2}kx^2$$


Kapasitor tidak suka dimuati (+ atau -)

Energi diasosiasikan dengan muatan yang tersimpan

$$\varepsilon = \frac{1}{C}q; \quad E = \frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$$

$$F \rightarrow \varepsilon; \quad x \rightarrow q; \quad v \rightarrow I; \quad m \rightarrow L; \quad k \rightarrow C^{-1}$$


Rangkaian LC

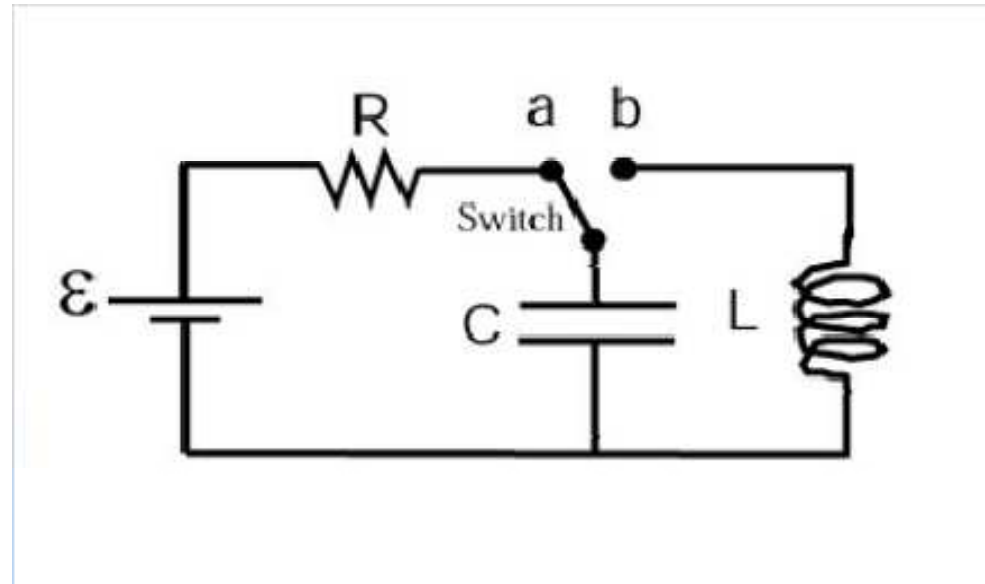

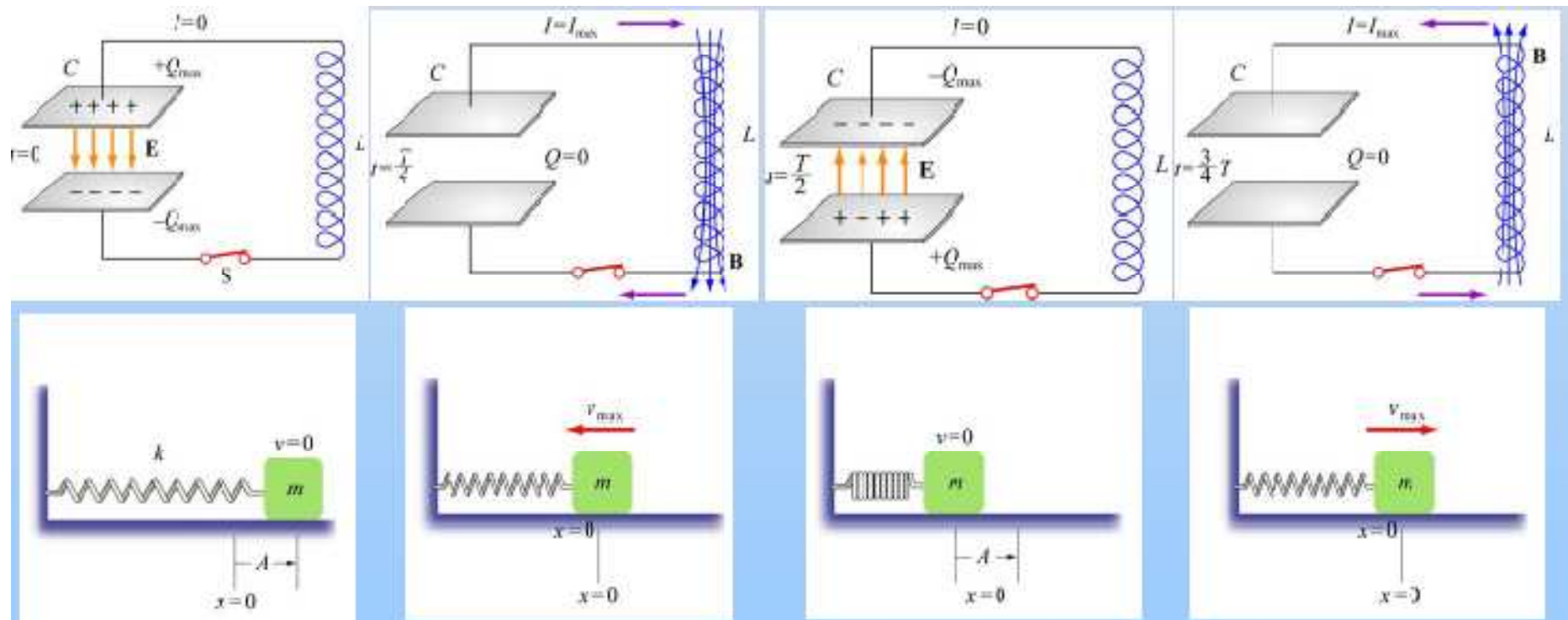
1. Susun rangkaian dengan komponen kapasitor, induktor, resistor, dan batre seperti di atas.
2. Biarkan kapasitor terisi penuh.
3. Pindahkan saklar dari a ke b
4. Apa yang terjadi?

Rangkaian LC

Akan mengalami gerak harmonik sederhana, seperti massa pada pegas, dengan pertukaran antar muatan pada kapasitor (Pegas) dan arus pada induktor (Massa)



Rangkaian LC

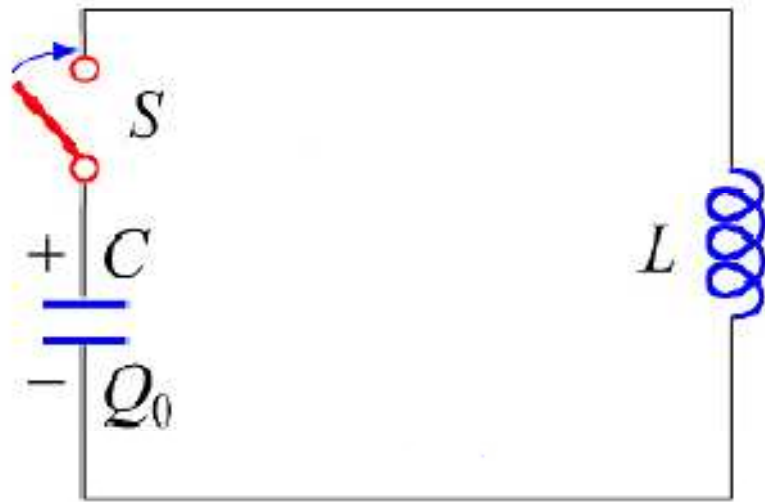

$$\frac{Q}{C} - L \frac{dI}{dt} = 0 \quad ; \quad I = - \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{d^2 Q}{dt^2} + \frac{1}{LC} Q = 0$$

Gerak Harmonik Sederhana


$$Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Q_0 : Amplitudo Osilasi Muatan

ϕ : fase

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Osilasi LC : Energi

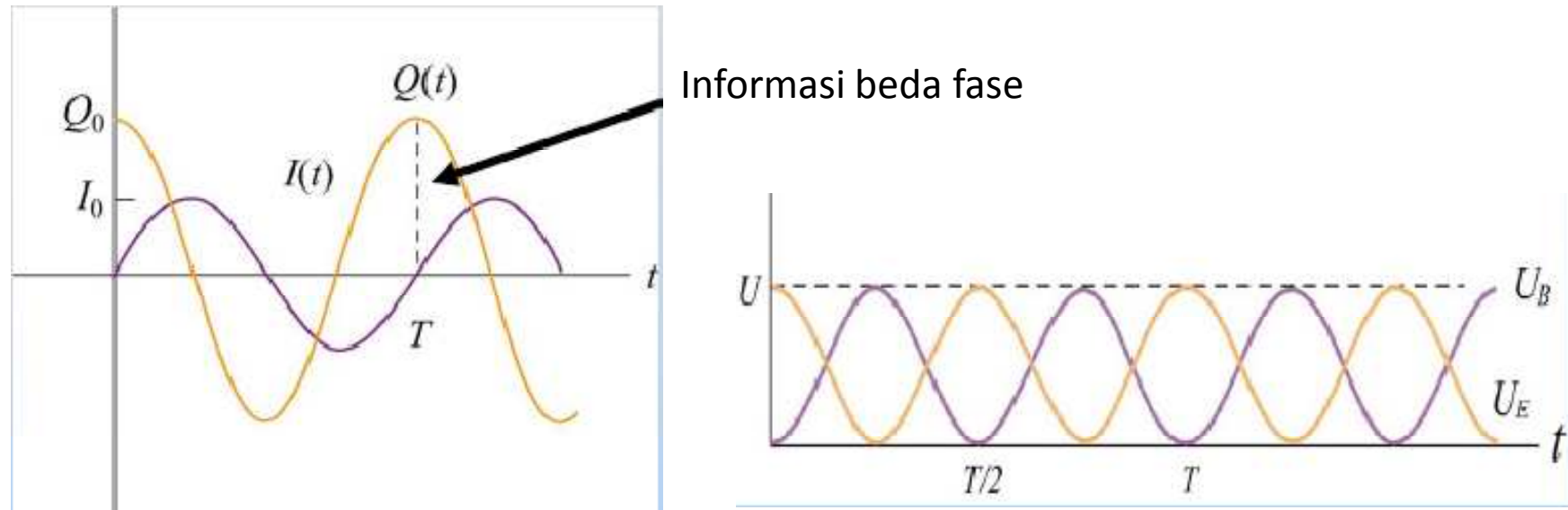


$$U_E = \frac{Q^2}{2C} = \left(\frac{Q_0^2}{2C} \right) \cos^2 \omega_0 t \quad U_B = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} LI_0^2 \sin^2 \omega_0 t = \left(\frac{Q_0^2}{2C} \right) \sin^2 \omega_0 t$$

$$U = U_E + U_B = \frac{Q^2}{2C} + \frac{1}{2} LI^2 = \frac{Q_0^2}{2C}$$


Energi Total Kekal !!

Penambahan Redaman: Rangkaian RLC

Osilasi LC Teredam

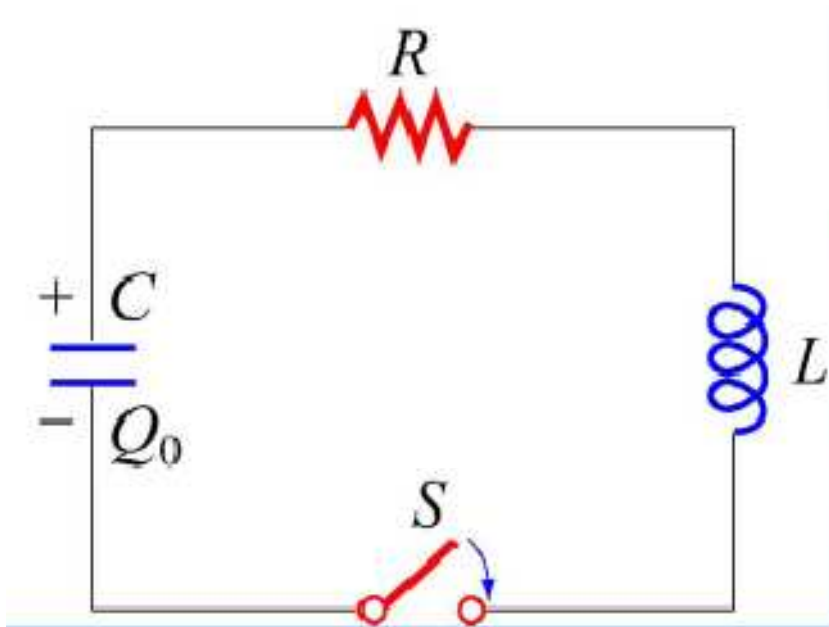

Resistor mendisipasi energi dan sistem berosilasi menurun terhadap waktu

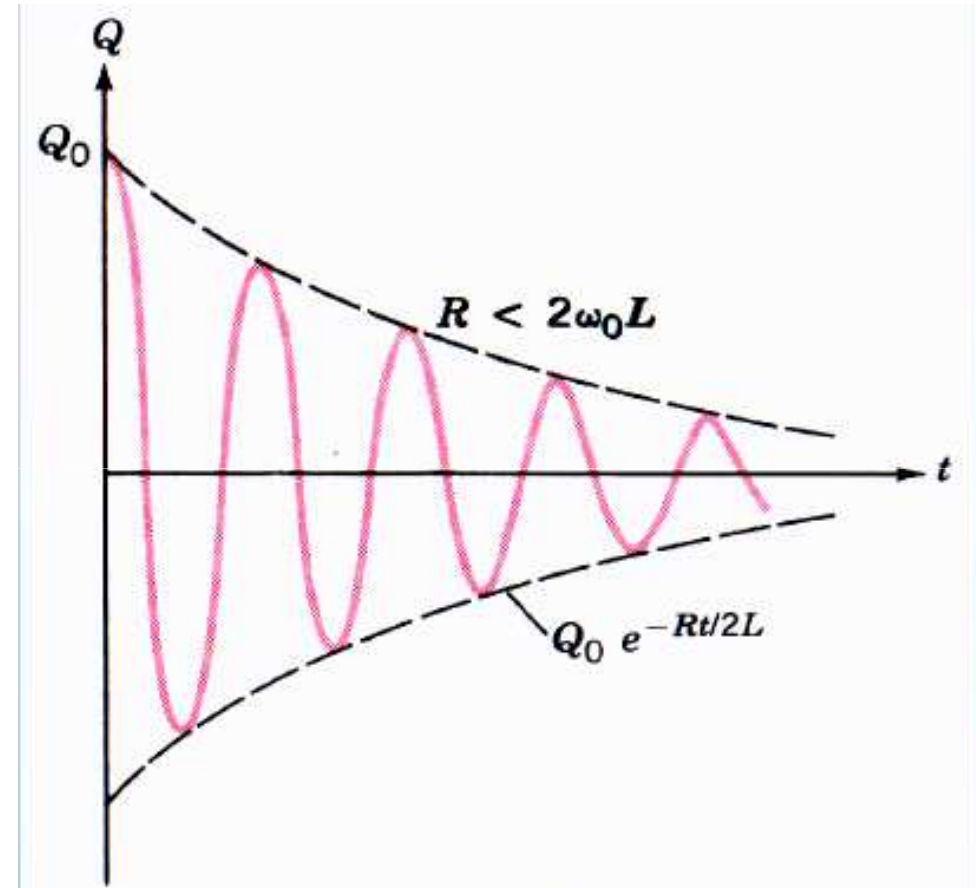


Animasi 10.2

Juga, frekuensi menurun:

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

Massa pada Pegas:
Gerak Harmonik Sederhana
Tinjauan kedua

Massa pada Pegas

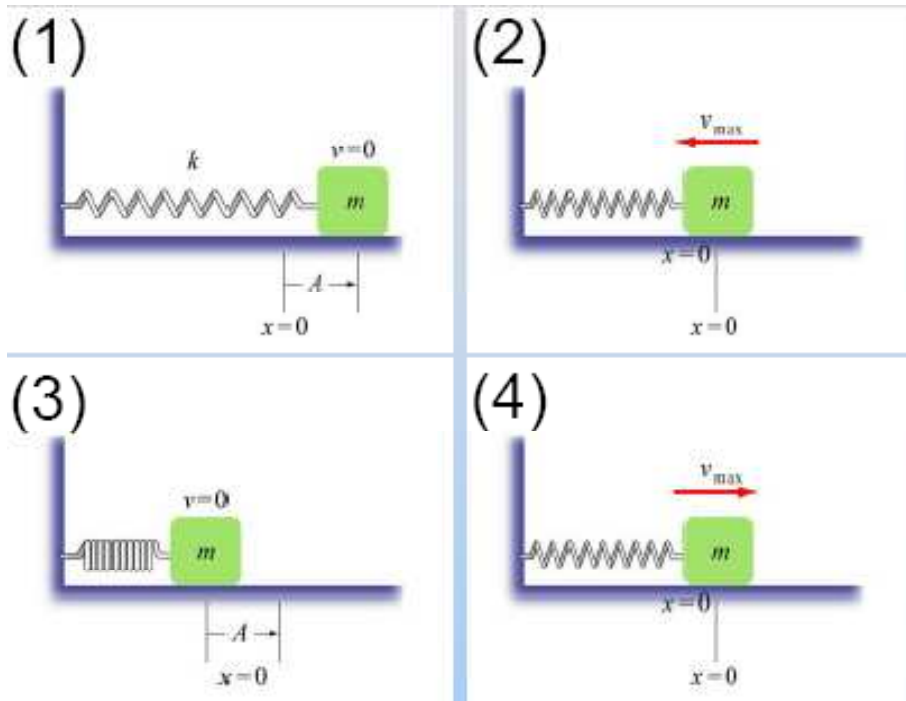

Kita pecahkan:

$$F = -kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$


Gerak Harmonik Sederhana

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Bergerak dengan trekuensi alami

Sekarang, bagaimana jika dindingnya digerakkan?
Atau massanya ditekan?

Pengendali Massa pada Pegas

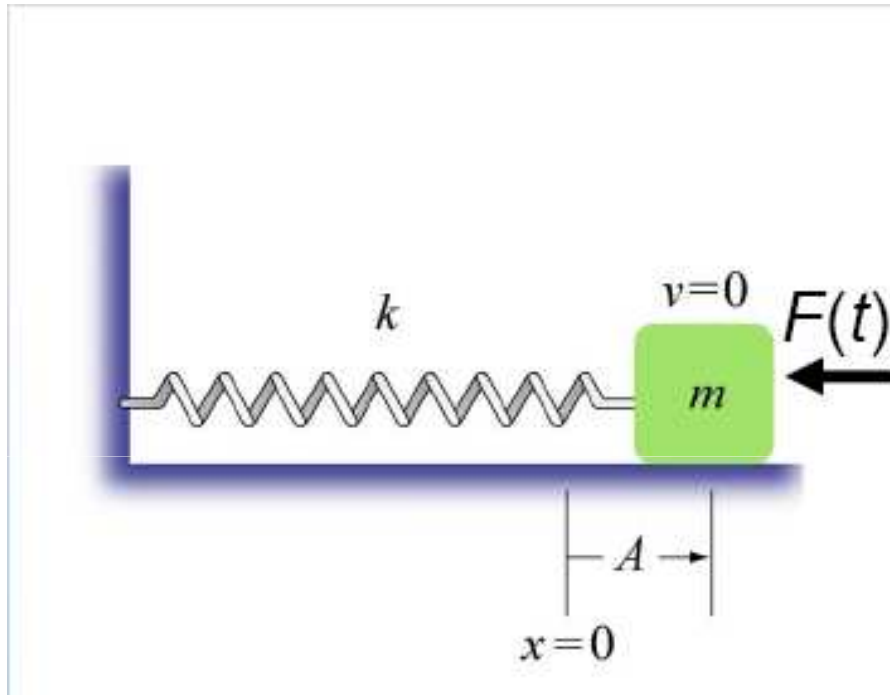

Gerak Harmonik Sederhana

$$x(t) = x_{\max} \cos(\omega t + \phi)$$

Bergerak dengan frekuensi pengendali

Kita peroleh:

$$F = F(t) - kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = F(t)$$


Asumsi gaya harmonik:

$$F(t) = F_0 \cos(\omega t)$$

Resonansi

$$x(t) = x_{\max} \cos(\omega t + \phi)$$

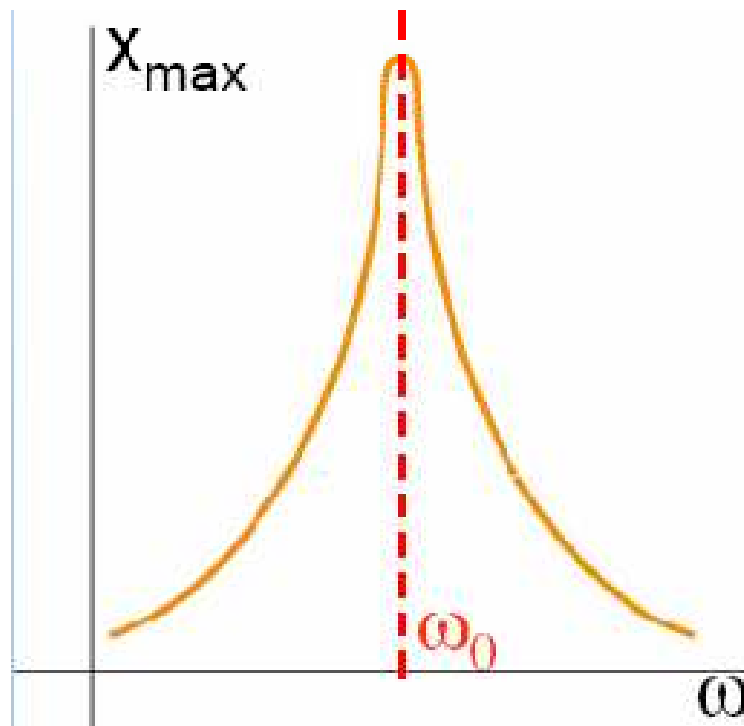
Amplitudo, x_{\max} , bergantung pada seberapa dekat frekuensi pengendali dengan frekuensi alami



Resonansi

$$x(t) = x_{\max} \cos(\omega t + \phi)$$

x_{\max} bergantung pada frekuensi

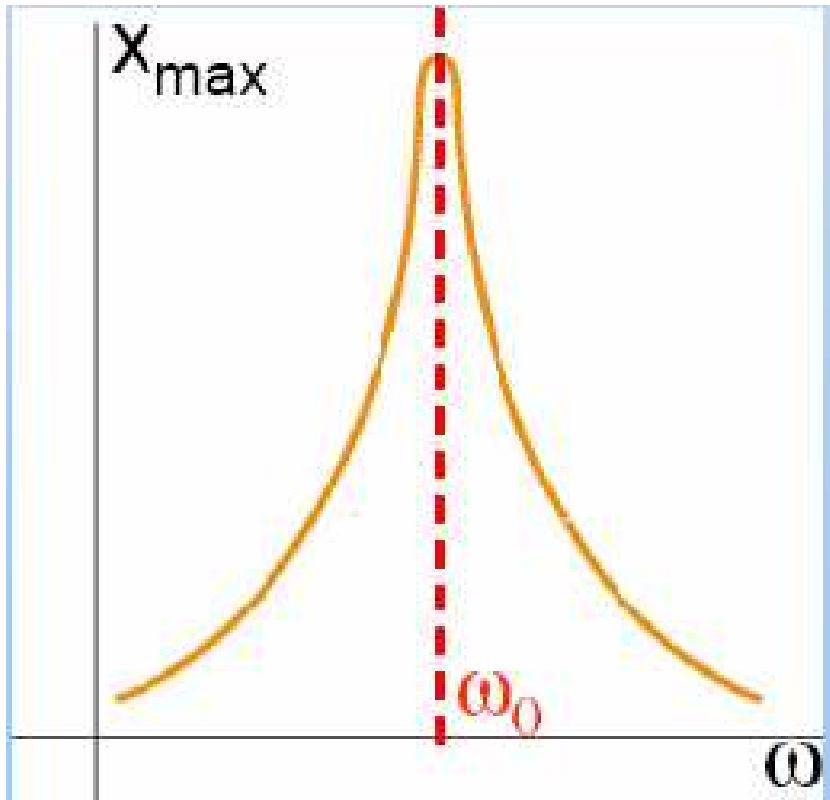

Banyak sistem mempunyai sifat seperti ini:
Ayunan
Instrumen musik

...

Analog: Rangkaian RLC

Recall:

Induktor seperti massa (punya inersia)

Kapasitor seperti pegas (menyimpan/melepas energi)

Batteries supply external force (EMF)

Muatan pada kapasitor seperti posisi,
Arus seperti kecepatan

Sekarang, move to “frekuensi yang bergantung batrei”


Power Supplai AC / Generator AC

Rangkaian AC


Rangkaian AC (Alternating-Current)

- direct current (dc) – arus mengalir satu arah (battery)
- alternating current (ac) – arus berosilasi

- Sumber tegangan sinusoidal

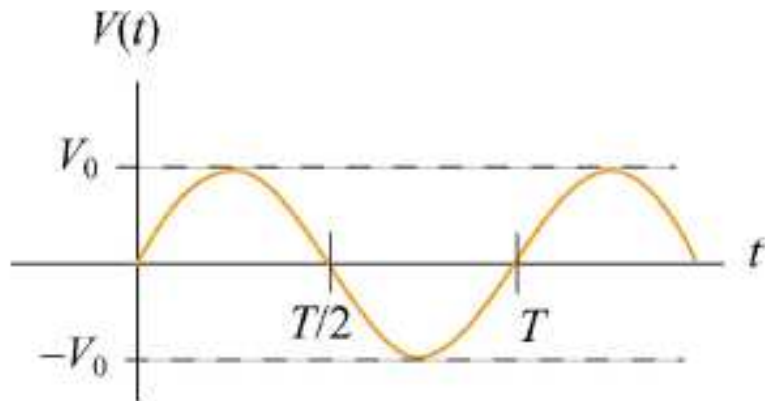

$$V(t) = V_0 \sin \omega t$$

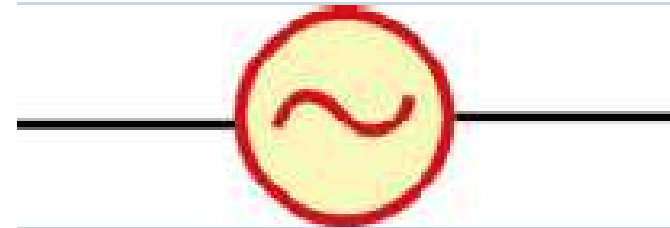


$$\omega = 2\pi f$$

: frekuensi sudut
: amplitudo tegangan/voltase

$$V_0$$

Rangkaian AC : Elemen Tunggal

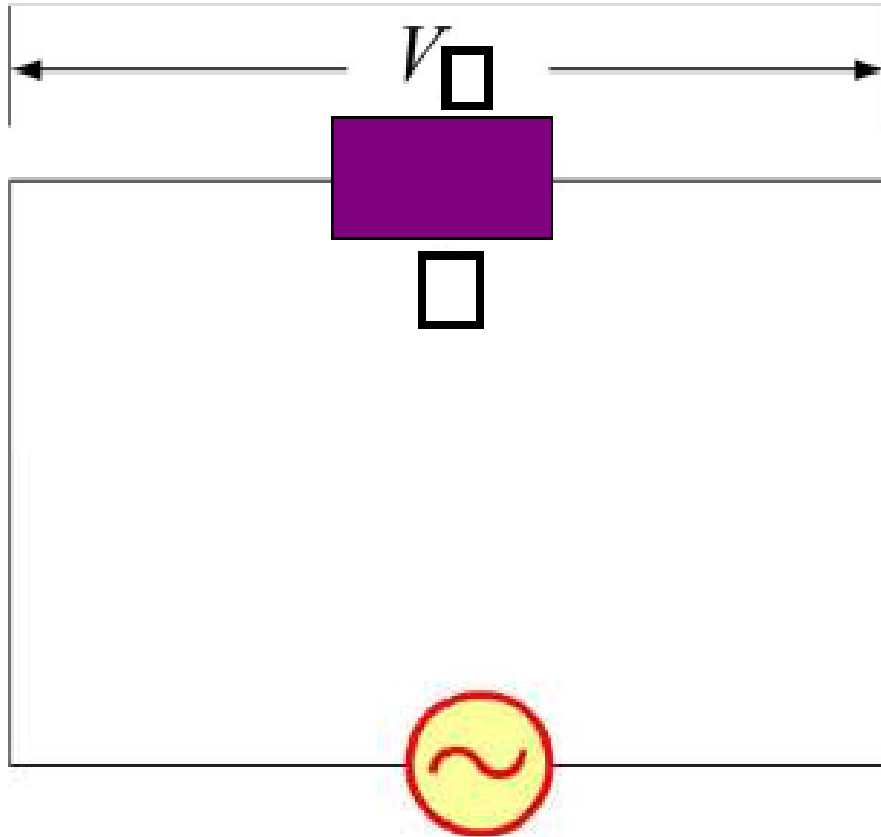

$$V = V_0 \sin \omega t$$


$$\begin{aligned} V_{\square} &= V \\ &= V_0 \sin \omega t \end{aligned}$$

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi)$$

Pertanyaan:

1. Berapa I_0 ?
2. Berapa ϕ ?


Rangkaian AC : Resistor

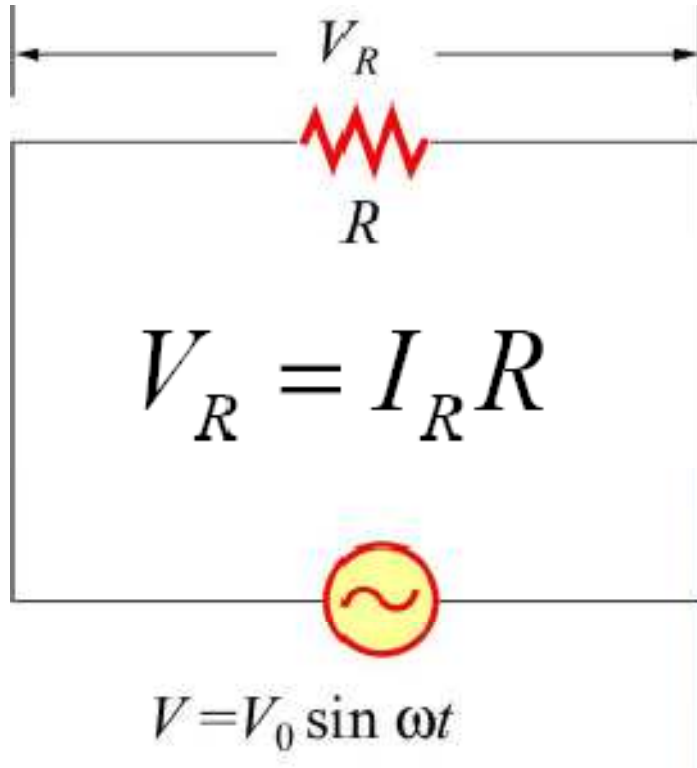

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_0}{R} \sin \omega t$$
$$= I_0 \sin (\omega t - 0)$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R}$$
$$\varphi = 0$$

I_R dan V_R sefase

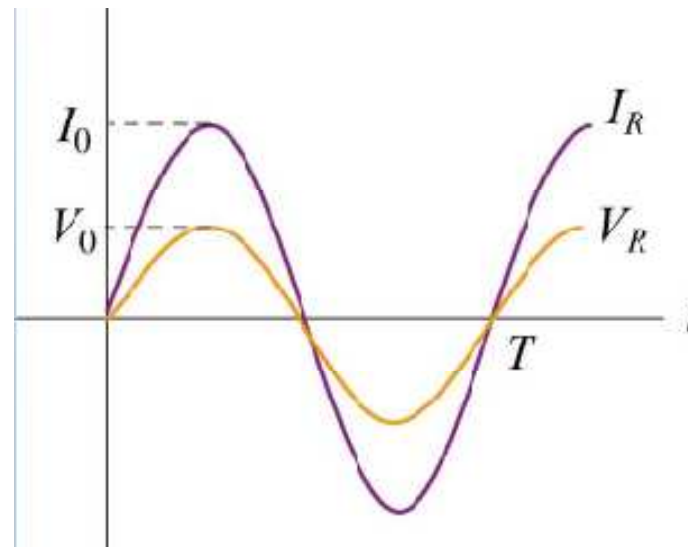

Animasi 10.5

$$\int \sin^2 \omega t dt = \int \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} dt = \frac{1}{2} \int 1 - \cos 2\omega t dt = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{2\omega} \sin 2\omega t \right) =$$

Rangkaian AC : Resistor

Arus rata-rata:

$$\langle I_R(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T I_R(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T I_{R0} \sin \omega t dt = \frac{I_{R0}}{T} \int_0^T \sin \frac{2\pi t}{T} dt = 0$$

Arus kuadrat rata-rata:

$$\langle I_R^2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T I_R^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T I_{R0}^2 \sin^2 \omega t dt = I_{R0}^2 \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \left(\frac{2\pi t}{T} \right) dt = \frac{1}{2} I_{R0}^2$$

Arus akar kuadrat rata-rata (I_{rms}):

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\langle I_R^2(t) \rangle} = \frac{I_{R0}}{\sqrt{2}}$$

Tegangan akar kuadrat rata-rata (V_{rms}):

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\langle V_R^2(t) \rangle} = \frac{V_{R0}}{\sqrt{2}}$$

Rangkaian AC : Resistor


Daya yang didisipasi pada resistor:

$$P_R(t) = I_R(t) V_R(t) = I_R^2(t) R$$

Daya rata-rata yang didisipasi pada resistor:

$$\langle P_R(t) \rangle = \langle I_R^2(t) R \rangle = \frac{1}{2} I_{R0}^2 R = I_{\text{rms}}^2 R = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}$$

Rangkaian AC : Kapasitor

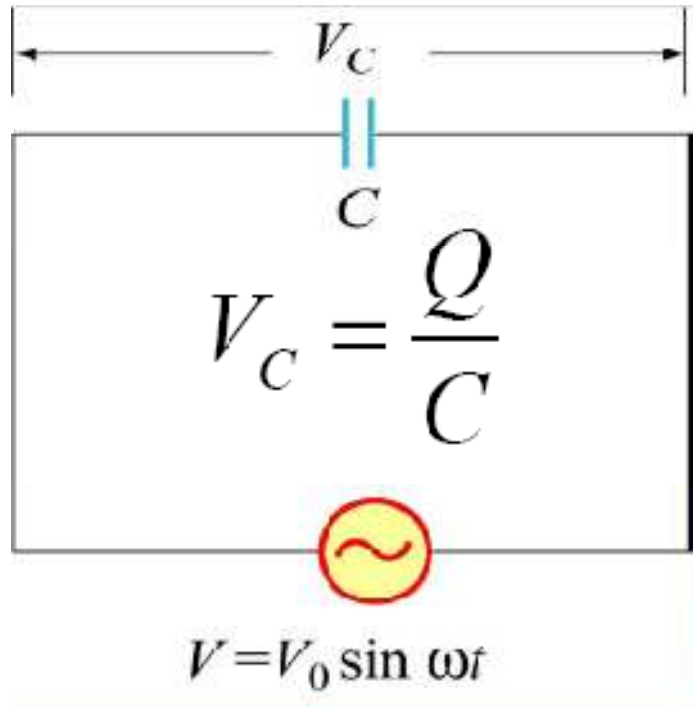


$$\begin{aligned}
 I_C(t) &= \frac{dQ}{dt} \\
 &= \omega C V_0 \cos \omega t \\
 &= I_0 \sin(\omega t - \pi/2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_0 &= \omega C V_0 \\
 \varphi &= -\pi/2
 \end{aligned}$$


I_C mendahului V_C sebesar $\pi/2$

$$Q(t) = C V_C = C V_0 \sin \omega t$$

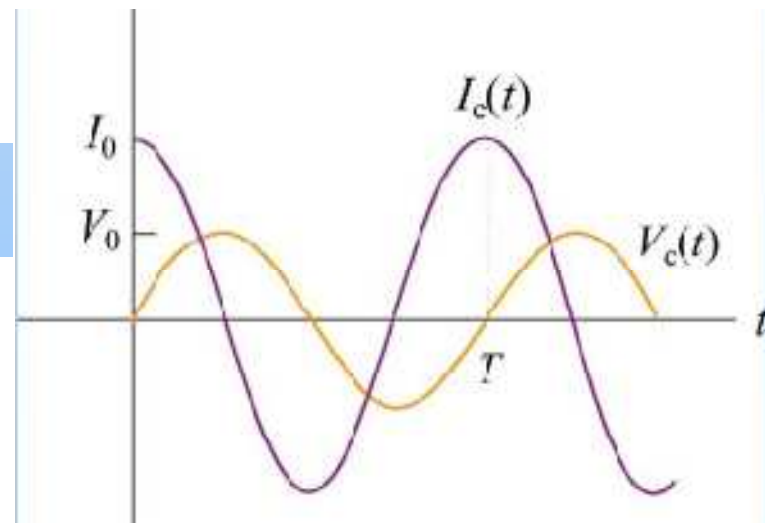

Animasi 10.3

Rangkaian AC : Induktor

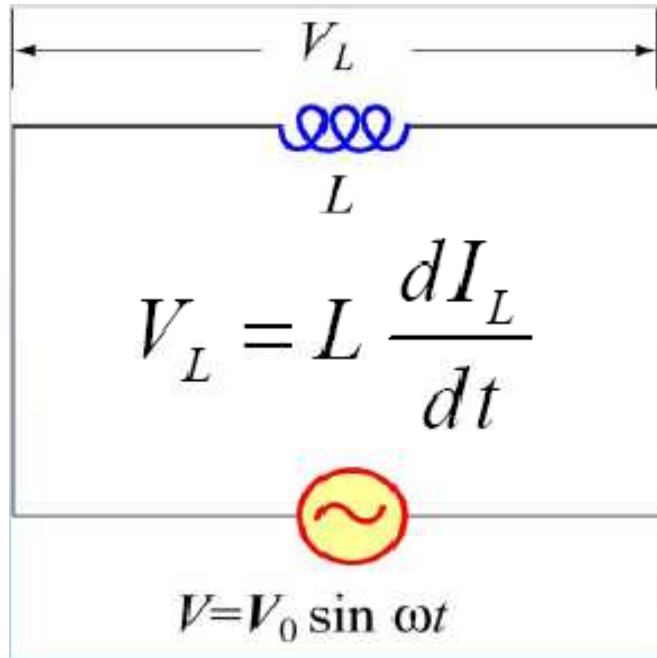


$$\begin{aligned}
 I_L(t) &= \frac{V_0}{L} \int \sin \omega t \, dt \\
 &= -\frac{V_0}{\omega L} \cos \omega t \\
 &= I_0 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_0 &= \frac{V_0}{\omega L} \\
 \varphi &= \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

I_L tertinggal oleh V_L sebesar $\pi/2$

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_L}{L} = \frac{V_0}{L} \sin \omega t$$

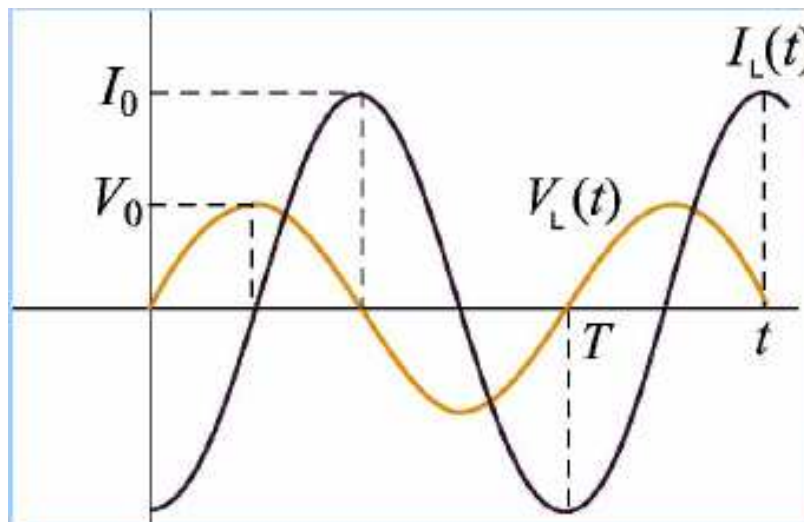


Animasi 10.4

Rangkaian AC : Summary

Element	I_0	Current vs. Voltage	Resistance Reactance Impedance
Resistor	$\frac{V_{0R}}{R}$	In Phase	$R = R$
Capacitor	$\omega C V_{0C}$	Leads	$X_C = \frac{1}{\omega C}$
Inductor	$\frac{V_{0L}}{\omega L}$	Lags	$X_L = \omega L$

Diagram Fasor


Cara menyatakan besar & fase:

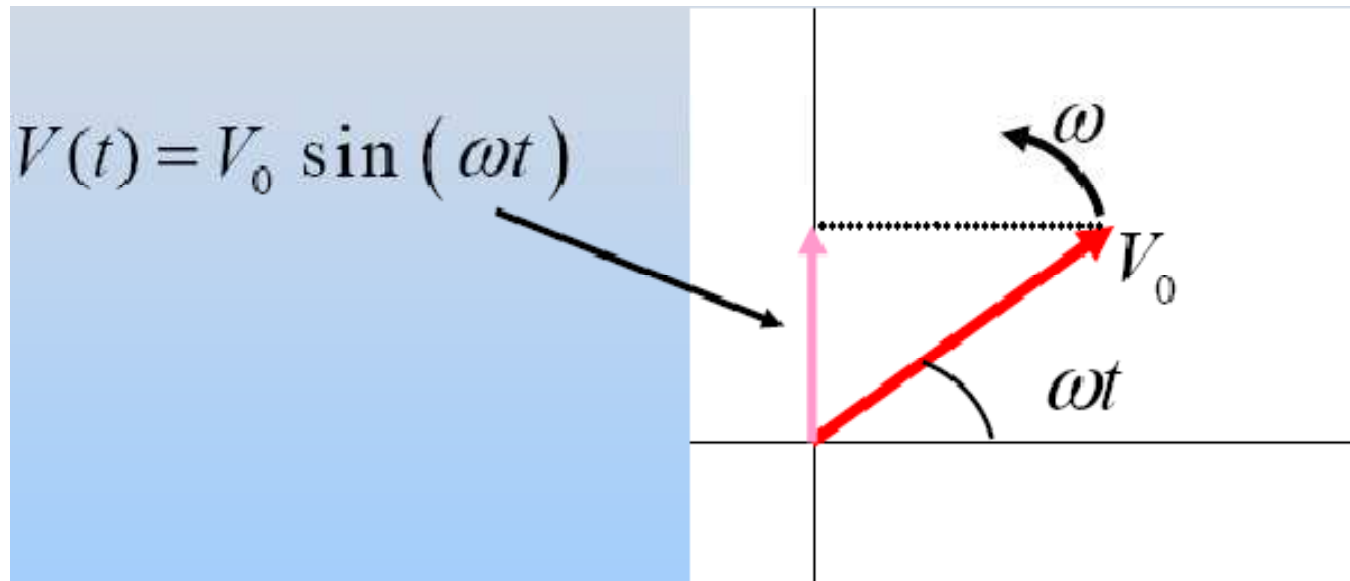

Note:

- (1) Ketika fasor (vektor merah) berotasi, proyeksinya (vektor ping) berosilasi
- (2) Berlaku pada keduanya (arus dan tegangan)

Diagram Fasor : Resistor

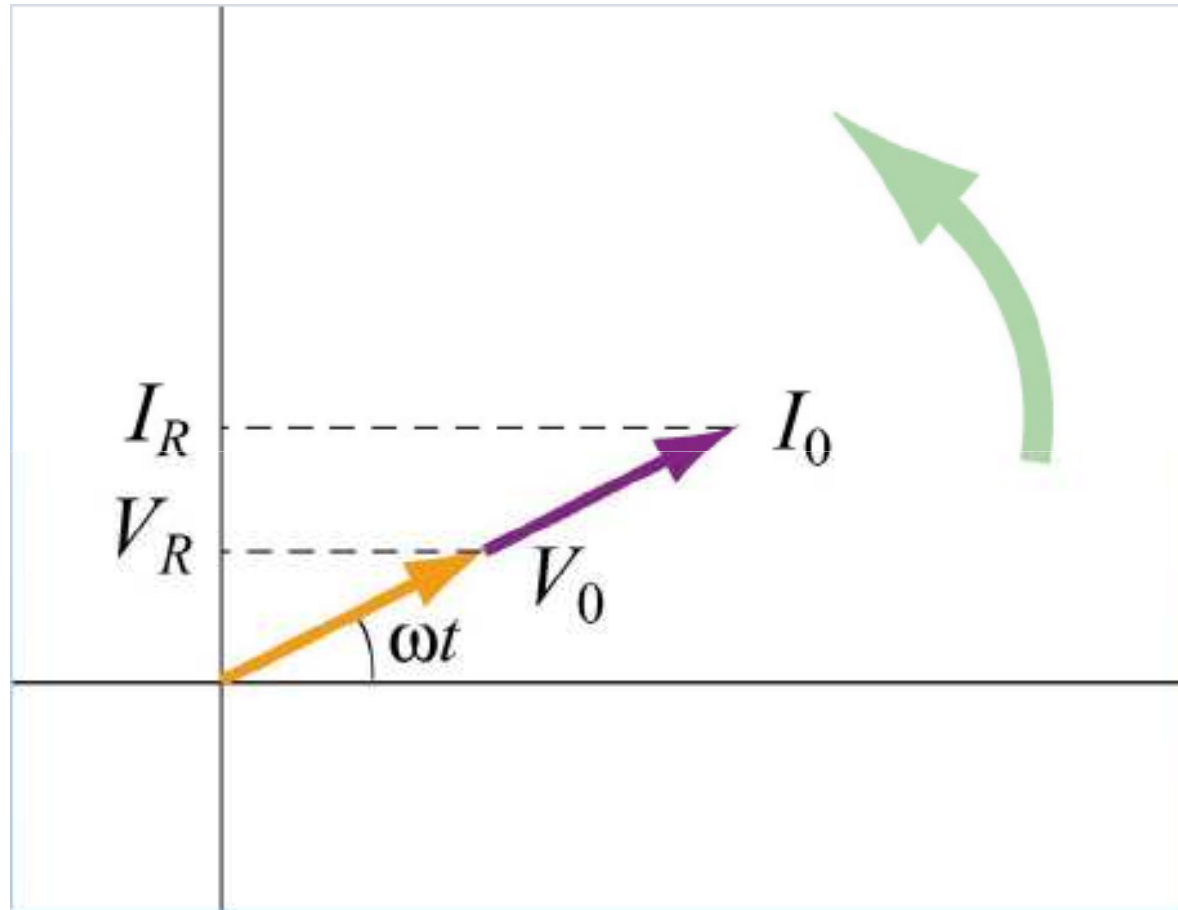


$$V_0 = I_0 R$$
$$\varphi = 0$$

I_R dan V_R sefase

Animasi 10.5

Diagram Fasor : Kapasitor

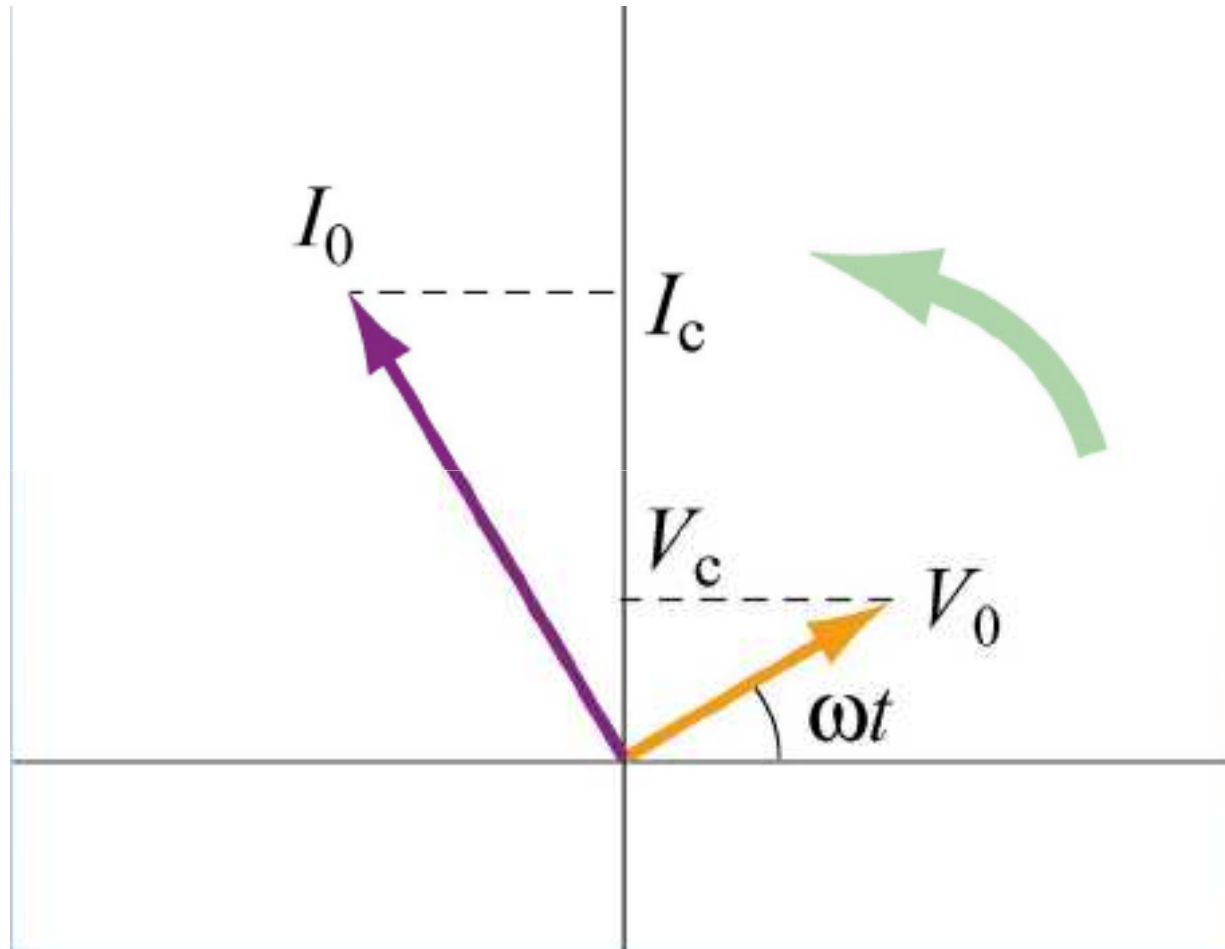


$$\begin{aligned} V_0 &= I_0 X_C \\ &= I_0 \frac{1}{\omega C} \\ \varphi &= -\pi/2 \end{aligned}$$

Animasi 10.3

I_c mendahului V_c sebesar $\pi/2$

Diagram Fasor : Induktor

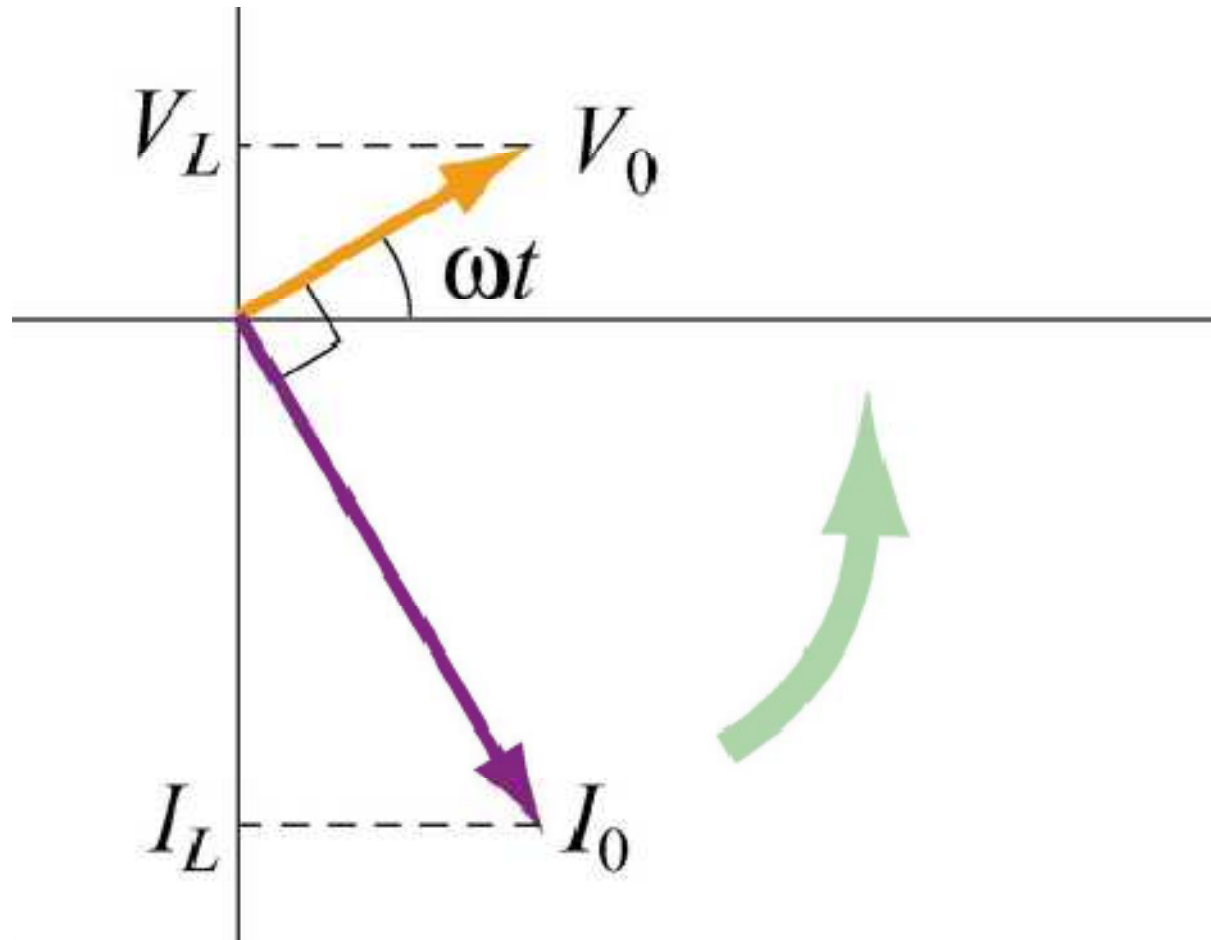

$$\begin{aligned} V_0 &= I_0 X_L \\ &= I_0 \omega L \\ \varphi &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Animasi 10.4

I_L tertinggal oleh V_L sebesar $\pi/2$

Susun Bersamaan: Rangkaian RLC

Pertanyaan tentang Fase


Kita mempunyai tegangan yang fasenya konstan:

$$V = V_0 \sin \omega t \quad I(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi)$$

Dapat ditulis:

$$V = V_0 \sin(\omega t + \phi) \quad I(t) = I_0 \sin \omega t$$

Rangkaian RLC Seri

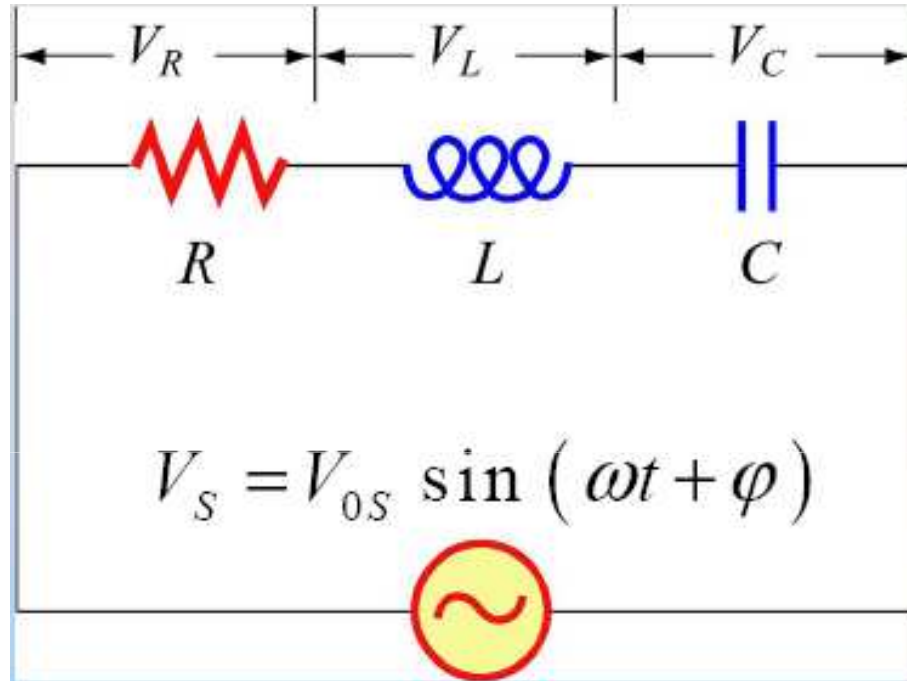

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t)$$

$$V_R = V_{R0} \sin(\omega t)$$

$$V_L = V_{L0} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$V_C = V_{C0} \sin\left(\omega t + \frac{-\pi}{2}\right)$$


Berapa I_0 (dan $V_{R0} = I_0 R, V_{L0} = I_0 X_L, V_{C0} = I_0 X_C$)?

Berapa φ ? Apakah arus mendahului atau tertinggal oleh V_S ?

Pecahkan:

$$V_S = V_R + V_L + V_C$$

Rangkaian RLC Seri

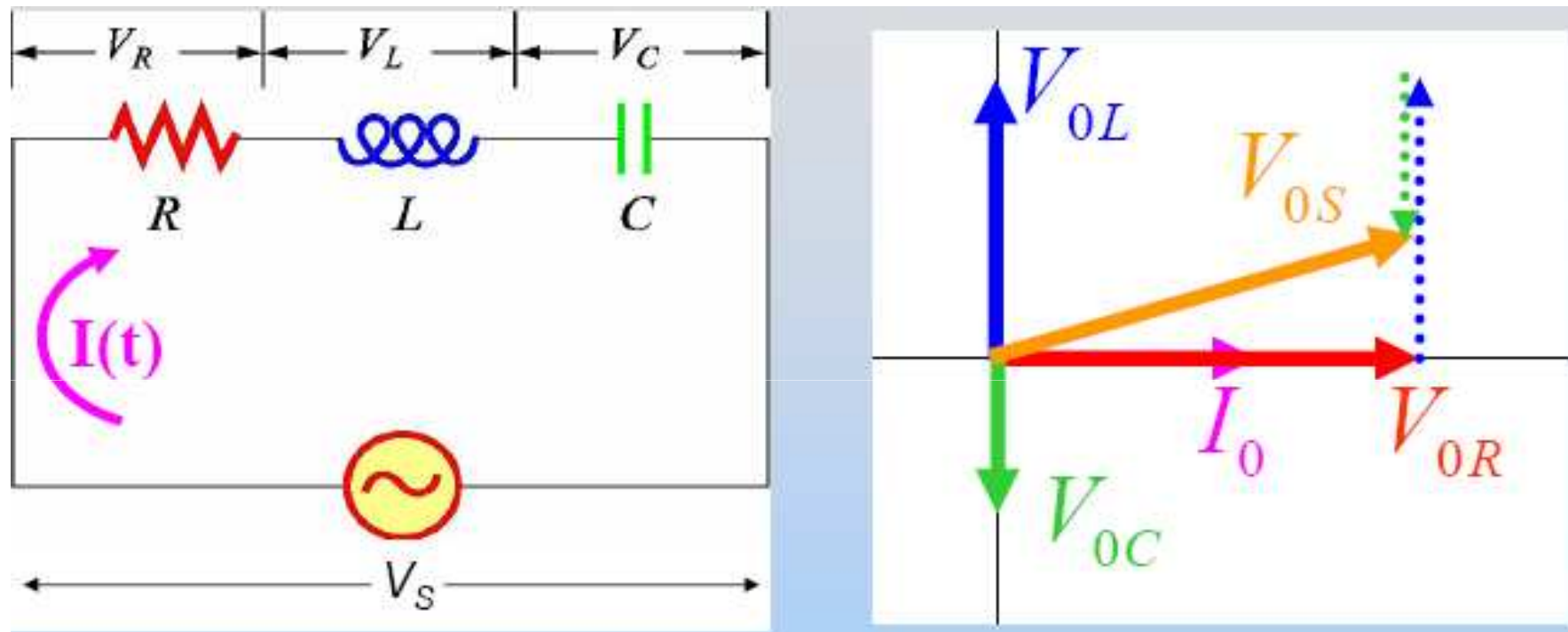


Pecahkan:

$$V_S = V_R + V_L + V_C$$

Sekarang kita hanya membaca diagram fasor!

Rangkaian RLC Seri

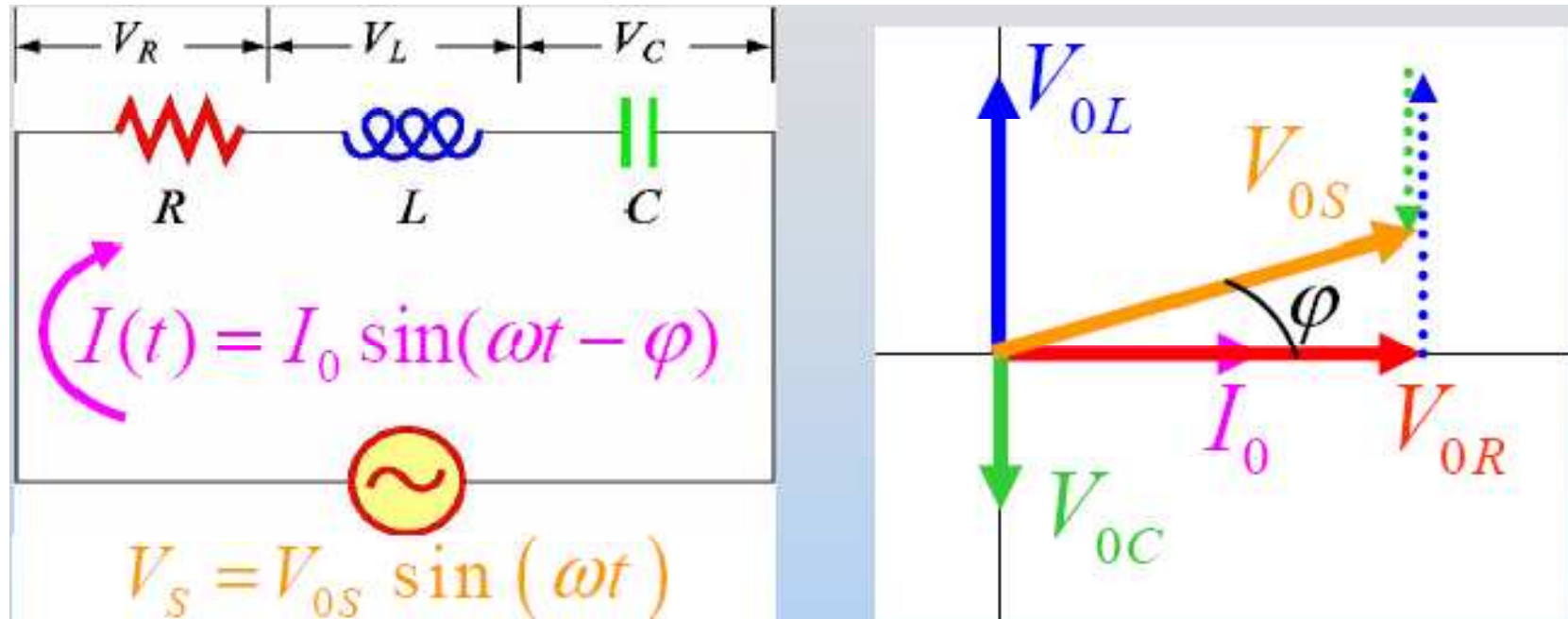

$$V_{0S} = \sqrt{V_{R0}^2 + (V_{L0} - V_{C0})^2} = I_0 \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \equiv I_0 Z$$


$$I_0 = \frac{V_{0S}}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Impedance

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right)$$

Plot I, V vs Waktu

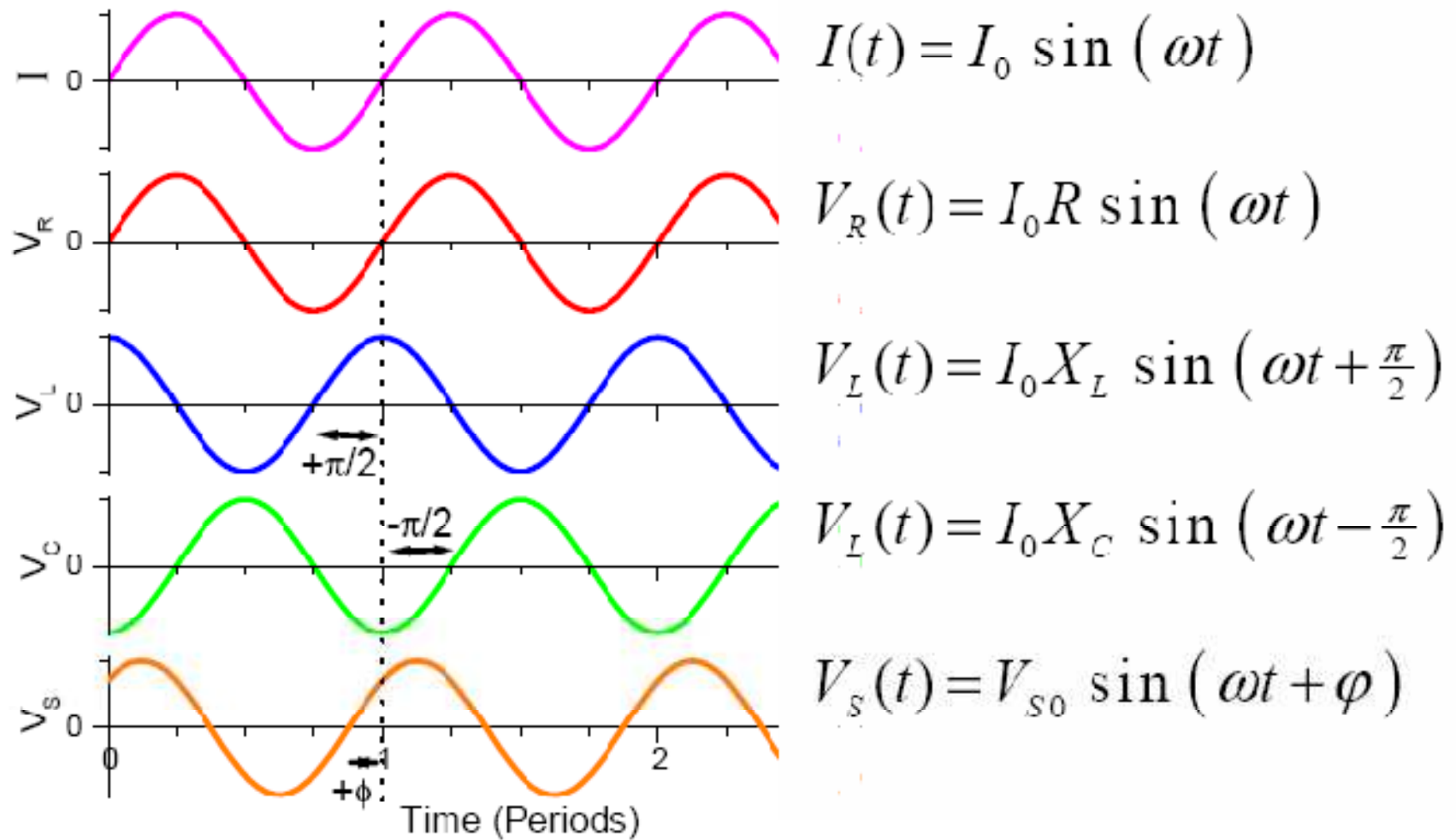

Daya pada Rangkaian RLC Seri

Daya setiap saat yang disalurkan generator AC:

$$\begin{aligned}P(t) &= I(t)V(t) = \frac{V_0}{Z} \sin(\omega t - \phi) \cdot V_0 \sin \omega t = \frac{V_0^2}{Z} \sin(\omega t - \phi) \sin \omega t \\ &= \frac{V_0^2}{Z} (\sin^2 \omega t \cos \phi - \sin \omega t \cos \omega t \sin \phi)\end{aligned}$$

Daya rata-rata:

$$\begin{aligned}\langle P(t) \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_0^2}{Z} \sin^2 \omega t \cos \phi dt - \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_0^2}{Z} \sin \omega t \cos \omega t \sin \phi dt \\ &= \frac{V_0^2}{Z} \cos \phi \langle \sin^2 \omega t \rangle - \frac{V_0^2}{Z} \sin \phi \langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle \\ &= \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z} \cos \phi\end{aligned}$$

$$\langle P(t) \rangle = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z} \cos \phi = \frac{V_{\text{rms}}^2}{Z} \cos \phi = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} \cos \phi$$

Faktor daya

$$\cos \phi = \frac{R}{Z}$$

Rangkaian RLC : Resonansi

Resonansi

$$I_0 = \frac{V_0}{Z} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} ; \quad X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Pada frekuensi rendah, C mendominasi ($X_C \gg X_L$):

Pada frekuensi tinggi, L mendominasi ($X_L \gg X_C$):

Pada frekuensi sedang, terjadi **resonansi**


I_0 mencapai maksimum ketika

$$X_L = X_C$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Resonansi
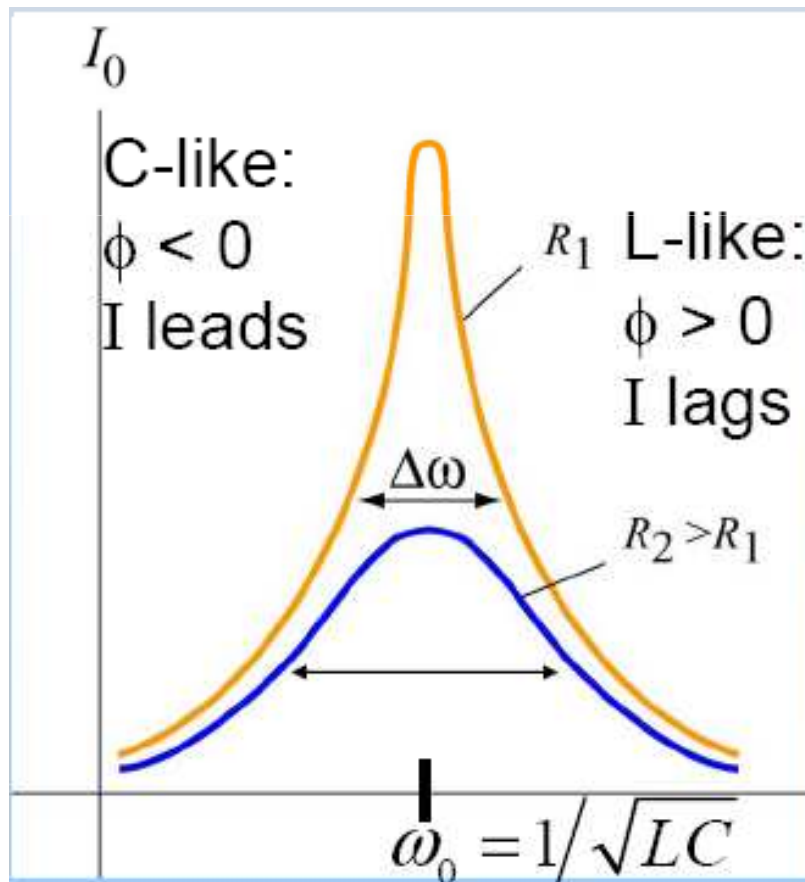
$$I_0 = \frac{V_0}{Z} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}; \quad X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$



$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right)$$

Animasi 10.7