

Penilaian Rangkaian RC

No	Hal	Kemampuan Mahasiswa	
		Ya	Tidak
1	Mampu membuat rangkaian pengisian kapasitor		
2	Mampu membuat prosedur percobaan		
3	Mampu mengukur kuat arus		
4	Mampu mengukur beda potensial kapasitor		
5	Mampu mengukur beda potensial resistor		
6	Mampu menentukan lamanya waktu pengisian kapasitor		
7	Mampu membuat grafik arus terhadap waktu		
8			
9			